

컴퓨터 구조

2차 프로젝트 multi cycle



학 과: 컴퓨터정보공학부

담당교수: 이성원교수님

학 번: 2017202087

성 명: 홍 세 정

1. 문제의 해석 및 해결 방향

구현해야 할 명령어(BGE, ANDI, LW, LWAI, JAL, DIV4, SLLV, BLTZ, XOR)의 기능과 동작을 설명한다.

- BGE

Type, opcode(func)	I-type, opcode : 000100
명령어 구조	BGE rt, rs, imme 000100 / rs(5) / rt(5) / imme(16)
명령어 설명	rs값이 rt보다 크거나 같으면 $pc + 4 + (imme \ll 2)$ 을 수행한다. IF : 명령어를 access하고($IR = MEM[pc]$), $pc = pc+4$ 를 수행한다. ID : 명령어에 맞게 rs와 rt를 선택한다. EX : alu control에서 sge를 선택하여 rs와 rt의 값을 비교한다. MEM : EX에서 비교한 rs, rt의 값을 보고 $imme \ll 2$ 를 더해준다.

- ANDI

Type, opcode(func)	I-type, opcode : 001000
명령어 구조	ANDI rt, rs, imme 001000 / rs(5) / rt(5) / imme(16)
명령어 설명	and 연산을 하는 명령어이다. $rt = rs \text{ (and) } imme$ IF : 명령어를 access하고($IR = MEM[pc]$), $pc = pc+4$ 를 수행한다. ID : 명령어에 맞게 control한다. EX : rs와 imme의 연산을 한다. MEM : ALU에서 rs imme and계산한다. WB : and연산된 결과를 rt에 저장.

- LW

Type, opcode(func)	I-type, opcode : 100011
명령어 구조	lw rt, imme(rs) 100011 / rs(5) / rt(5) / imme(16)
명령어 설명	Rs의 값을 가져와 +imme address해서 rt에 저장한다. Rt = MEM[rs+imme] IF : 명령어를 access하고(IR = MEM[pc]), pc = pc+4를 수행한다. ID : 명령어에 맞게 control한다. A=rs EX : rs와 imme를 add 계산한다. MEM : memory data register에 memory[alu연산결과]를 저장한다. WB : rt에 memory data register을 저장한다.

- LWAI

Type, opcode(func)	R-type, opcode : 001110
명령어 구조	lwai rd, rs, rt 001110/ rd(5) / rs(5) / rt(5)
명령어 설명	Lwai는 원래는 없는 명령어이므로 따로 구현해주어야 한다. Load와 비슷한 기능을 하지만 해줘야 할 기능이 더 많기 때문에 clock이 더 많이 들어가게 된다. rd = MEM[rs+rt], rt = rt+4 rs와 rt를 더해 rd에 저장하고(), rt는 rt+4의 값을 넣어준다. IF : 명령어를 access하고(IR = MEM[pc]), pc = pc+4를 수행한다. ID(rs+rt) : 명령어에 맞게 control한다. A=rs B=rt ID(rt) : A = rt, B = 4 EX1 : rd에 저장하기 위한 rs, rt를 연산을 수행한다. EX2 : rtd에 저장하기 위해 rt+4 연산을 수행한다. MEM1 : memory data register에 memory[alu연산결과]를 저장한다. MEM2 : rt에 EX2연산을 저장한다. WB : rd에 memory data register(MEM1값)r을 저장한다.

- JAL

Type, opcode(func)	J-type, opcode : 000011
명령어 구조	JAL imme 000011 / imme(26)
명령어 설명	Imme의 address로 jump하고,ra(31번째 레지스터)에 pc +4의 값을 저장한다. Pc = pc +4 + (imme <<2) , ra = pc+4 IF : 명령어를 access하고(IR = MEM[pc]), pc = pc+4를 수행한다. ID : 명령어에 맞게 control한다. EX : pc를 업데이트한다. MEM : ra 값에 pc+4의 값을 저장한다.

- DIV4

Type, opcode(func)	I-type, opcode : 011011
명령어 구조	DIV4 rt, rs, 4 011011 / rs(5) / rt(5) / 0000 0000 0000 0100
명령어 설명	Rt = rs /4 Rs의 값을 나누기 4한 후 rt에 저장한다. 원래는 없는 명령어이므로 조건에 맞게 우리가 구현해주어야 한다. IF : 명령어를 access하고(IR = MEM[pc]), pc = pc+4를 수행한다. ID : 명령어에 맞게 control한다. A=rs EX : ALU연산 rs/4의 연산을 한다. MEM : 연산 결과를 rt에 저장할 수 있다.

- SLLV

Type, opcode(func)	R-type, opcode : 000000 (funct:000100)
명령어 구조	SLLV rd, rt, rs 000000 / rd(5) / rt(5) / rs(5) / sham(5) / 000100 -> 보통은 rs를 먼저 써주는데 SLLV명령어는 rt를 먼저 써준다.
명령어 설명	Rd = rt <<rs Rt를 움직이는 rs만큼 shift한다. IF : 명령어를 access하고(IR = MEM[pc]), pc = pc+4를 수행한다. ID : 명령어에 맞게 control한다. A=rs, B=rt EX : ALU연산 rt << rs 연산을 해준다. MEM : 연산 결과를 rd에 저장한다.

- BLTZ

Type, opcode(func)	I-type, opcode : 000001
명령어 구조	BLTZ rs, imme (rt=00000) 000001 / 00000rt(5) / rs(5) / imme(16)
명령어 설명	rs값이 imme보다 작으면 $pc + 4 + (imme < < 2)$ IF : 명령어를 access하고(IR = MEM[pc]), $pc = pc + 4$ 를 수행한다. ID : 명령어에 맞게 control한다. A = rs, ALUOut 값을 연산해둔다. EX : rs와 imme 값을 slt연산을 통해 연산한다.

- XOR

Type, opcode(func)	R-type, opcode : 000000 (func:100110)
명령어 구조	XOR rd, rs, rt 000000 / rd(5) / rs(5) / rt(5) / sham(5) / 100110
명령어 설명	$Rd = rs \oplus rt$ Rs와 rt를 xor한 값을 rd에 저장한다. IF : 명령어를 access하고(IR = MEM[pc]), $pc = pc + 4$ 를 수행한다. ID : 명령어에 맞게 control한다. A=rs, B=rt EX : ALU연산 rs, rt연산을 해준다. MEM : 연산 결과를 rd에 저장한다.

문제점 해결 방향

- BGE, BLTZ

BGE와 BLTZ 명령어는 branch 명령어이다. 조건을 따져서 pc를 이동한다. 맞는 ALUOp를 선택하여 BGE는 rt와 rs를 비교하고, BLT는 rs와 imme와 비교하여 zero 값이 나오면 이동하도록 구현할 수 있었다. 따라서 ID(instruction decode)에서 BGE는 A=rs, B=rt를 선택, BLTZ는 A=rs, B=imme 값을 선택하고 EX 동작에서 A와 B를 비교하여 이동할 수 있도록 조건문을 만들어주었다.

- ANDI, DIV4

다음 두개의 명령어는 I-type에서 단순 연산을 해주는 명령어이다. Execution을 수행할 때 $A=rs$, $B=imme$ 를 선택하여 각 명령어에 맞는 ALUop(ANDI:011, DIV4:111)를 선택하여 계산할 수 있도록 구현하였다. ALUout값을 rt 에 저장하는 것은 같은 control을 사용하므로 연산을 한 이후에는 같은 state로 이동하여 rt 에 값을 업데이트할 수 있었다.

DIV4의 명령어는 나누기 4하는 명령어이다. 기존 기능에는 나누기하는 명령어가 없기 때문에 DIV4 명령을 받으면 나누기를 실행하는 ALUcontrol(4'b1111)을 만들어 주었다.

- LW, LWAI

Load를 하는 명령어이다. LW는 기존 load명령어를 통해 구현 가능하다. LWAI는 기본적으로 load하는 것과 같은 기능을 하지만 $rs+rt$ 를 Memory address를 한다. 따라서 그에 맞게 ALUSrcA, ALUSrcB를 선택하고 load를 할 수 있다. 그 후 $rt = rt + 4$ 명령어를 실행하기 위해 state를 추가한다. 구현하기 위해 $A = 11$, $B = 00$ 을 선택하여 rt 의 값을 업데이트할 수 있다.


- JAL

jump하는 명령어이다. 기본 jump하는 명령어에 ra 에 $pc + 4$ 를 저장하는 state를 추가하여 구현할 수 있다. 31번째 레지스터는 $RegDst = 10$ 으로 가져올 수 있으며 $MemtoReg = 10$ ($pc+4$)을 write할 수 있다.

- SLLV, XOR

두 명령어는 R-type 명령어이다. 기존 R-type명령어에 function에 따라서 각 ALU control을 조정하여 명령어를 구현할 수 있다. SLLV명령어는 $rt < rs$ 만큼 shift하는 연산을 ALU module에서 동작하도록 만들어 주었다. ($o_result \leq (i_data2 \ll i_data1);$)

2. 설계 의도와 방법

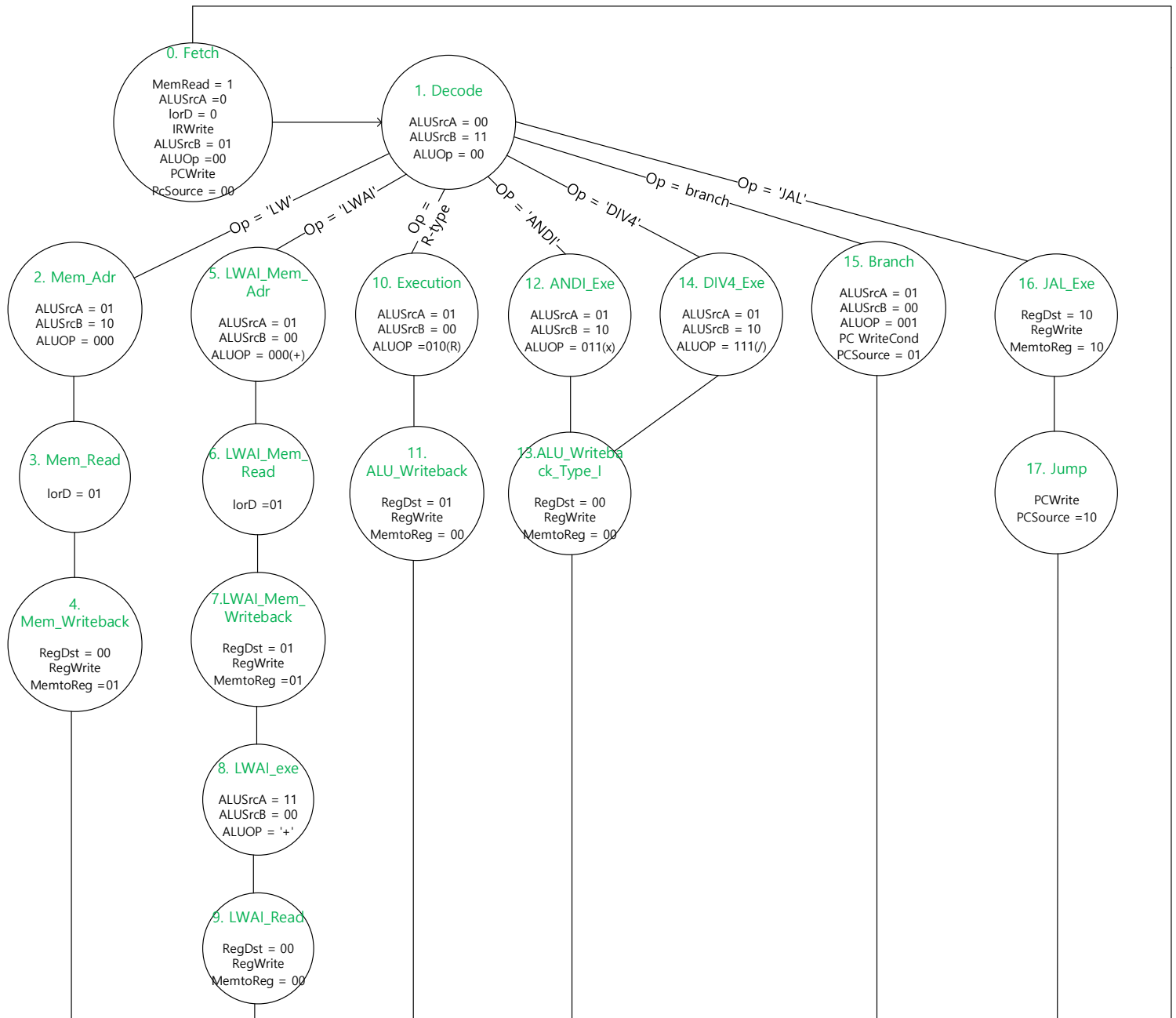

다음과 같이 FSM을 설계하고 module을 구현할 수 있었다.

총 19개의 state로 이번 과제를 구현할 수 있었다.

18번 state는 모든 control을 reset시키는 Reset state를 만들 수 있었다.

모든 명령어는 기본적으로 IF(state. 0)와 ID(state .1)을 수행하고 그 후 state는 명령어에 따라서 움직이게 된다.

명령어를 state순으로 나열해보면 다음과 같다.

LW : 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 18

LWAI : 0 - 1 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 18

R-type(SLLV, XOR) : 0 - 1 - 10 - 11 - 18

ANDI : 0 - 1 - 12 - 13 - 18

DIV4 : 0 - 1 - 14 - 15 - 18

Branch(BGE, BLTZ) : 0 - 1 - 15 - 18

JAL : 0 - 1 - 16 - 17 - 18

0. Fetch

MemRead = 1 // 32bit 명령어를 읽어온다.

ALUSrcA = 0 // pc를 선택

ALUSrcB = 1 // 4를 선택

ALUOp = 000 // + 연산을 수행

IRWrite = 1 // IR = Memory[pc]를 수행

1. Decode

ALUSrcA = 0 // pc를 선택

ALUSrcB = 1 // imme를 선택

ALUOp = 00 // + 연산을 수행. Branch 값을 미리 만들어준다.

2. Mem_Adr

ALUSrcA = 01 // rs를 선택

ALUSrcB = 10 // imme를 선택

ALUOp = 000 // + 연산을 수행. Memory address한다.

3. Mem_Read

lorD = 01 // load하기 위해 ALU의 연산 값을 가져온다.

4. Mem_Writeback

RegDst = 00 // rt를 선택

MemtoReg = 01 // Memory address 한 값을 선택

RegWrite = 1 // rt에 write한다.

5. LWAI_Mem_Adr

ALUSrcA = 01 // rs를 선택

ALUSrcB = 00 // rt를 선택

Mem_Adr과 같은 역할이지만 A와 B 선택만 다르게 해준다.

6. LWAI_Mem_Read

lorD = 01 // load하기 위해 ALU의 연산 값을 가져온다.

State3와 같은 역할.

7. LWAI_Mem_Writeback

RegDst = 01 // rd를 선택

MemtoReg = 01 // Memory address 한 값을 선택

RegWrite = 1 // rt에 write한다.

State4와 같은 역할 RegDst만 다르게 선택해준다.

8. LWAI_exe 9. LWAI_Read

Rt = rt+4를 해주기 위해서 A = 11, B = 00을 선택해서 RegWrite할 수 있다.

10. Execution 11. ALU_Writeback

ALUSrcA = 01 // rs를 선택

ALUSrcB = 00 // rt를 선택

ALUOp = 010 // R-type function을 보고 ALUcontrol을 판단.

12. ANDI_Exe 14. DIV4.Exe

ALUSrcA = 01 // rs를 선택

ALUSrcB = 10 // imme를 선택

ALUOp = 011(ANDI), ALUOp = 111(ANDI) // 다음과 같은 연산을 수행.

13. ALU_Writeback_Type_I

RegDst = 00 // rt를 선택

MemtoReg = 00 // ALUout 값을 선택

RegWrite = 1 // rt에 write한다.

15. Banch

ALUSrcA = 01 // rs

ALUSrcB = // BGE는 rt값을 선택하고 BLTZ는 imme값을 선택한다.

ALUOP = 100(BLTZ), ALUOP=101(BGE) // sge, slt연산을 통해서 같은지 판단.

PC WriteCond

PCSource = 01

16. JAL_Exec

```
RegDst = 10    //ra선택
RegWrite       // write
MemtoReg = 10  //pc 선택
```

17. Jump

```
PCWrite        //해당 imme address로 jump한다.
PCSource = 10
```

a) 어셈블리 코드

```
00000000 00000000 00000000 00000000
00010000 01100010 00000000 00000000
//BGE $v0, $v1, 0
00100000 01001000 00000000 00000001
//ANDI $s0 $v0, 1
10001100 01001000 00000000 00000100
//LW $s0, 4($v0)
00111000 01000011 01000000 00000000
//LWAI $s0, $v0, $v1
00001100 00000000 00000000 00000000
//JAL 10
01101100 01001000 00000000 00000100
//DIV4 $s0 &v0. 4
00000000 01000011 01000000 00000100
//SLLV $s0, $v1, $v0
00000100 01000000 00000000 00000000
//BLTZ $v0, 0
00000000 01000011 01000000 00100110
//XOR $s0, $v0, $v1
```


v0 = 2 = 00010

v1 = 3 = 00011


s0 = 16 = 01000

3. 결과


- 초기상태

 


- ANDI

 


- LW

 


- LWAI

 


- DIV4

 


- SLLV

 


- XOR

 

- Branch

 

- Jump

 

명령어에 따라서 state가 움직이는 것을 확인할 수 있다.

4. 고찰

이번 프로젝트는 multicycle을 구현하는 하드웨어를 동작시키는 과제였다. 이번 과제에서도 많은 오류와 새로 배운 것 들이 있다.

FSM을 구현할 때 main FSM에서 state를 만들고 FSM을 구현하는 것이었지만, main FSM에서 구현하였을 때는 memory 값을 읽어오지 못하였다. 그래서 Top module에서 MyFSM이 아닌 main FSM에 실행되도록 바꿔주었더니, main FSM module이 실행될 수 있었다.

실행했을 때 Non-blocking, blocking이라는 오류가 난 것을 보았다. 다음 오류는 non_blocking(=), blocking(<=) 둘 중 한가지로만 input을 입력해주라는 뜻이라는 것을 알 수 있었다.